说明: (1)进入实验室后,未经老师允许,不能动仪器。

- (2) 该文档在实验室没有纸质版;"实验内容和要求"以该文档为准, 具体的仪器操作方法可以参考有关教材等;
- (3)请自带 U 盘来实验室存储数据,为了避免存储失败,请不要跟其他人 共享一个 U 盘。
 - (4)注意:每个实验台上的仪器、元件、连接线等等不能混用,各用各的,用完后,需要收拾规整整齐,放到自己的实验台上。凳子要放到实验台底下。不能把垃圾丢在实验室的任何位置。不动与实验无关的任何其他仪器等。

数字示波器使用


【预习要求】


认真阅读该实验提供的参考资料"TDS1002C-EDU 使用说明书"(该说明书不是针对 TDS1002C-EDU 的,是 TDS1002C 系列的)中的有关示波器的使用方法;阅读有关教材和其它相关资料,然后按照下面要求完成预习报告,上课时务必将预习报告带到实验室交给上课老师检查。


预习报告内容除了常规的预习报告内容外,还要在预习报告中完成下列预习思考题。


预习思考题:

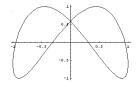- 1. 示波器在显示一个信号随时间变化的规律时,控制电子束水平和垂直偏转的电压信号分别来自何处? 水平偏转信号有什么特征?
- 2. 如何用示波器测量信号的幅度与周期?
- 3. 写出以下李萨如图形的频率比。



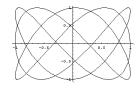

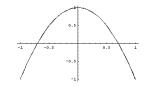

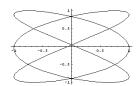

- 4. 如何测量(判断)两个频率相同的正弦波的相位差?写出公式。
- 5. 万用电表的使用注意事项有哪些?特别是测量电流和电压时,分别应该注意什么?

【实验目的】

- 1. 掌握示波器的基本使用方法;
- 2. 用示波器对常见电压波形参数进行测量:
- 3. 熟悉李萨如图应用;
- 4. 用示波器测量二极管的导通电压和反向击穿电压。

【实验仪器】

示波器 (TDS1002C-EDU), 双路信号发生器 (RIGOL DG1022U) 等。

【实验原理】

参考相关教材等。

【实验注意事项】

- (1) 确保水不沾在仪器上,避免把物体放在本仪器上。
- (2) 探头和测量线连接到仪器时,小心操作。
- (3) 不要将物品放在仪器的空气孔和风扇附近。
- (4) 热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
- (5) 荧光屏上的光点不能太亮,不能长时间停留在屏上,以免损坏荧光屏,短时间不使用应将辉度关掉。
- (6) 示波器和函数信号发生器上所有开关及旋钮都有一定的调节限度,调节时 不能用力太猛, 当旋钮拧不动时不可强拉硬转, 否则将损坏仪器
- (7) 用示波器测量时间(或电压幅度时),必须关闭扫描时间(或垂直灵敏度) 微调。
- (8) 示波器两路输入的电压参考点必须在同电位点。
- (9) 注意触发源、触发模式与触发电平的作用。
- (10) 双踪示波器的两路输入端Y1、Y2有一公共接地端,同时使用Y1和Y2时,接线时应防止将外电路短路。
- (11)用示波器测量时间(或电压幅度时),必须关闭扫描时间(或垂直灵敏度) 微调。
- (12) 注意触发源、触发模式与触发电平的作用。

【实验内容和要求】

- 1. 熟悉示波器面板,以及各旋钮的作用。
- 2. 熟悉信号发生器的用法,尝试改变输出波的类型(如正弦波,方波等)、峰峰值、频率:
- 3. 用示波器观察一路电压信号

观察不同频率(500、5000Hz)的正弦波、三角波和方波,并测量其周期,和电压峰-峰值;然后与信号发生器的输出指示比较,计算相对误差。

- 4. 利用信号发生器产生两个频率相同的正弦波,让其相位分别为10度、40度一组和20度和70度一组,然后,
 - (1) 利用示波器 "Measure" 里面的相关按钮自动测量该两组对应的相位差;
 - (2) 利用双踪显示法测量该两组对应的相位差;

最后,把上述两种方法测量数值和设置的位相差值相比较。

5. 用示波器观察李萨如图形

从信号发生器A、B两端接入示波器两路正弦信号,用X-Y方式观察李萨如图形。

调出fx:fy=1:3、1:2、2:3、1:1、3:2、2:1时的波形,并用坐标纸记录下相应的波形,同时记下信号发生器指示的频率。

6. (选做)了解数字示波器频谱分析功能 (FFT)

从 DG1022 信号发生器的 CH1 输出一个频率为 10 kHz,幅值为 5 Vpp 的正弦波信号,输入到示波器的 CH1 上,使用 Cursor(光标)查看其频率值,最后记录该正弦波信号的 FFT 谱线图。

把方波改为方波和锯齿波, 重复上述过程。

改变上述几种波的具体参数,观察其对应的 FFT 频谱的变化情况。

7. (选做) 二极管伏安特性曲线测量

用 X-Y 方式观察二极管伏安特性曲线,测量 正向导通电压与反向击穿电压,并在坐标纸 上绘出观察到的波形。输入正弦波的频率为 1KHz,峰峰值为 15V。

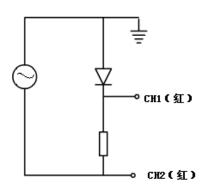


图 1 测量二极管安伏特性采用的电路

【实验报告要求】

实验报告应规范,应有必要的误差分析。另外,在实验报告中完成下列课后 思考题。

课后思考题:

- 1. 用示波器稳定地显示一个周期信号, 需要满足什么条件?如果两路信号周期不同, 能否在示波器上同时得到稳定的显示?
- 2. 示波器为什么能够显示二极管的伏安特性曲线图? (不管是否完成选做内容 "二极管伏安特性曲线测量"部分,都要完成该思考题,因为这是对示波器原理 的进一步巩固)

附录1: "示波器的使用"实验记录单(仅供参考!)

1. 观察一路信号:

选择不同的波形, 改变频率与振幅, 用示波器观察波形并做相应测量。

输	输入波形	正弦波		三角波		方波	
入	显示频率 f_0 /Hz	500	5000	500	5000	500	5000
信号	显示峰-峰值 U^0_{pp}	1. 000	2. 000	1.000	2. 000	1.000	2. 000
	/V						
	电 压 灵 敏 度						
电	V/Div						
压	屏显读数 l _y /Div						
漫量	电压峰-峰值 <i>U_{pp}</i>						
	/V						
	$ U_{pp}\!\!-\!\!U_{pp}^0 /U_{pp}^0$						
频	扫描速度 T/Div						


率测量	屏显读数ℓ _x /Div			
	周期 T			
	频率 f /Hz			
	$ f-f_0 /f_0$			
触	触发源			
发	触发极性			
波形图				
(每	种只画第一个)			


2 双通道观察李萨如图形(CH1: x 轴信号, CH2: y 轴信号)

$f_x = f_y =$	$f_x = j$	$f_y =$	$f_x =$	$f_y =$	
$f_x: f_y = 1: 3$	$f_x: f_y = 1$: 2	$f_x: f_y = 2: 3$		
$f_x = f_y =$	$f_x = j$	$r_y =$	$f_x =$	$f_y =$	
$f_x: f_y = 1: 1$	$f_x: f_y = 3$: 2	$f_x: f_y = 2: 1$		

3、二极管伏安特性

画出正确连线电路和示波器显示的二极管伏安特性曲线。

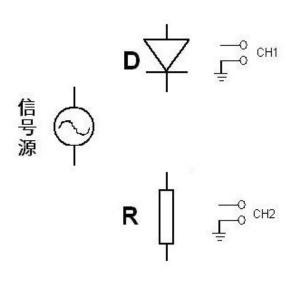

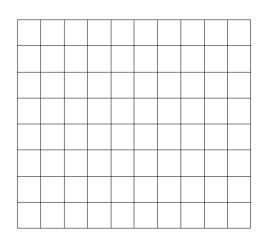

正向导通电压: _____V

反向击穿电压: _____V